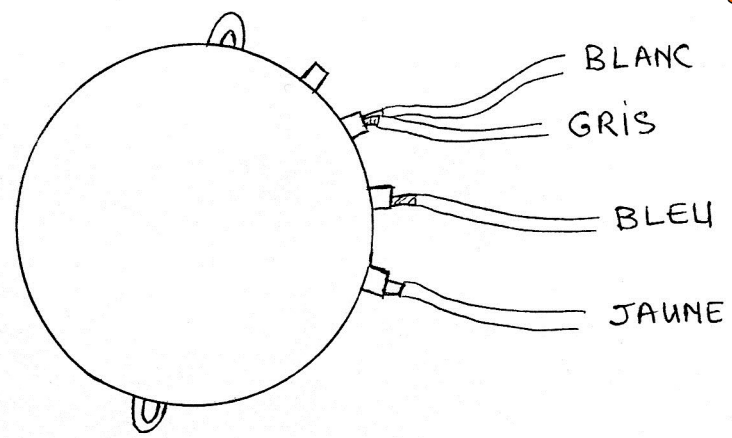





==== COMMUTATEUR DE BANDES :



= COUPER LES FILS BLEU ET JAUNE

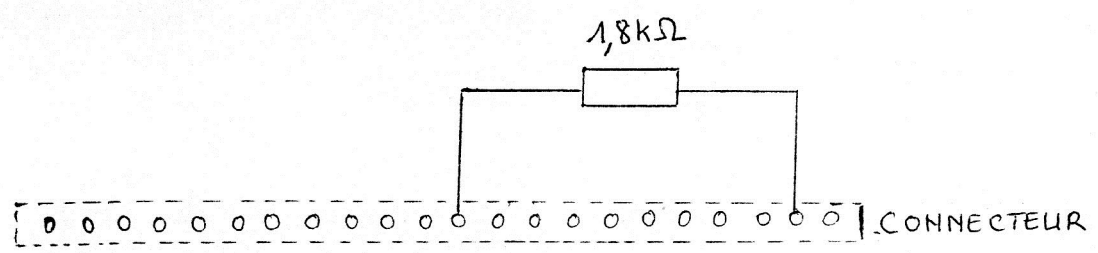= METTRE EN PLACE UNE RESISTANCE 1,8 KOhms côté circuit



= REGLER VU-METRE PAR VR 8.